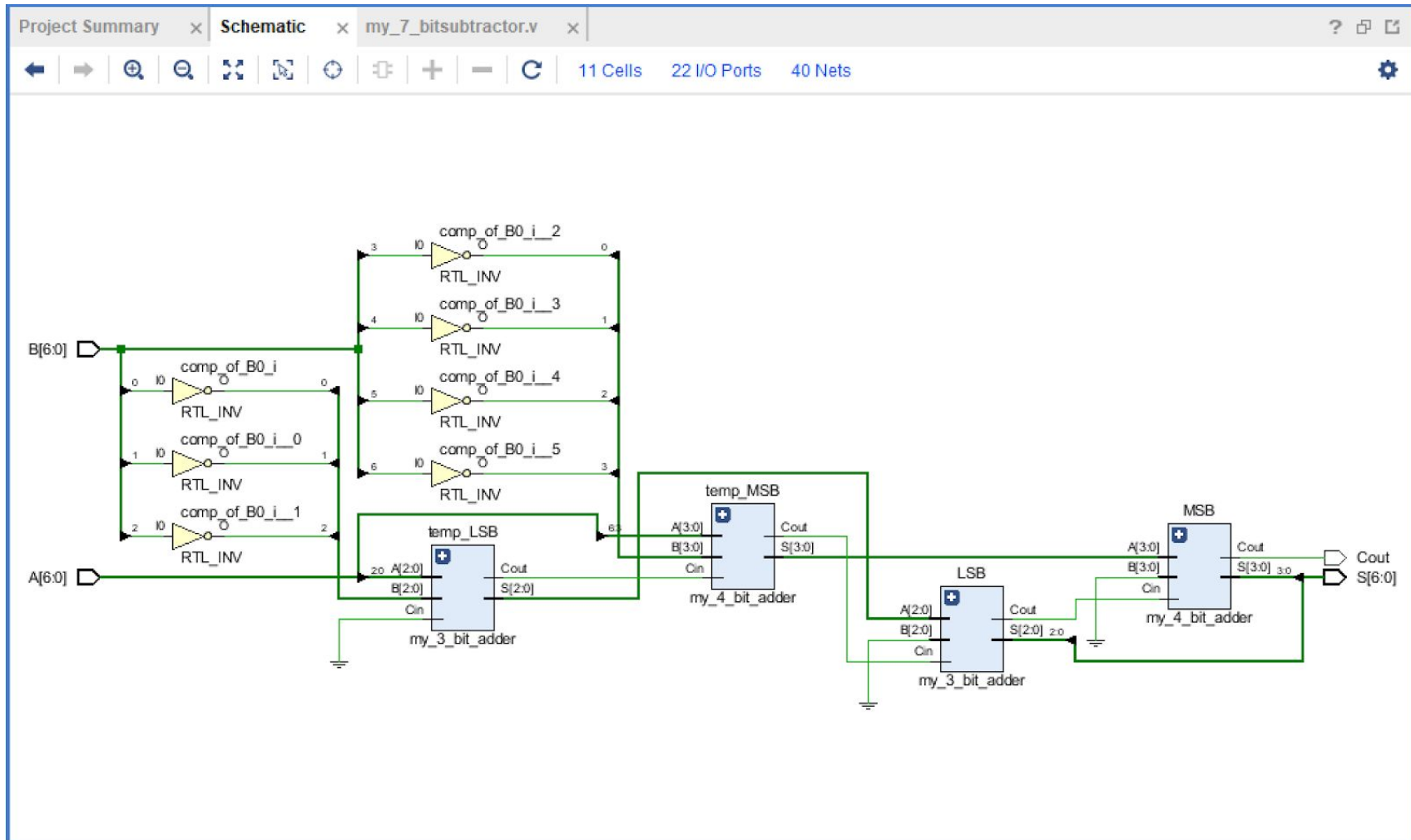


Name: Tra Quang Minh Thong


Lab group: LAB05 (Monday_PM)

Student ID: A0200659H


Screenshot of the RTL analysis schematic:




All simulations:

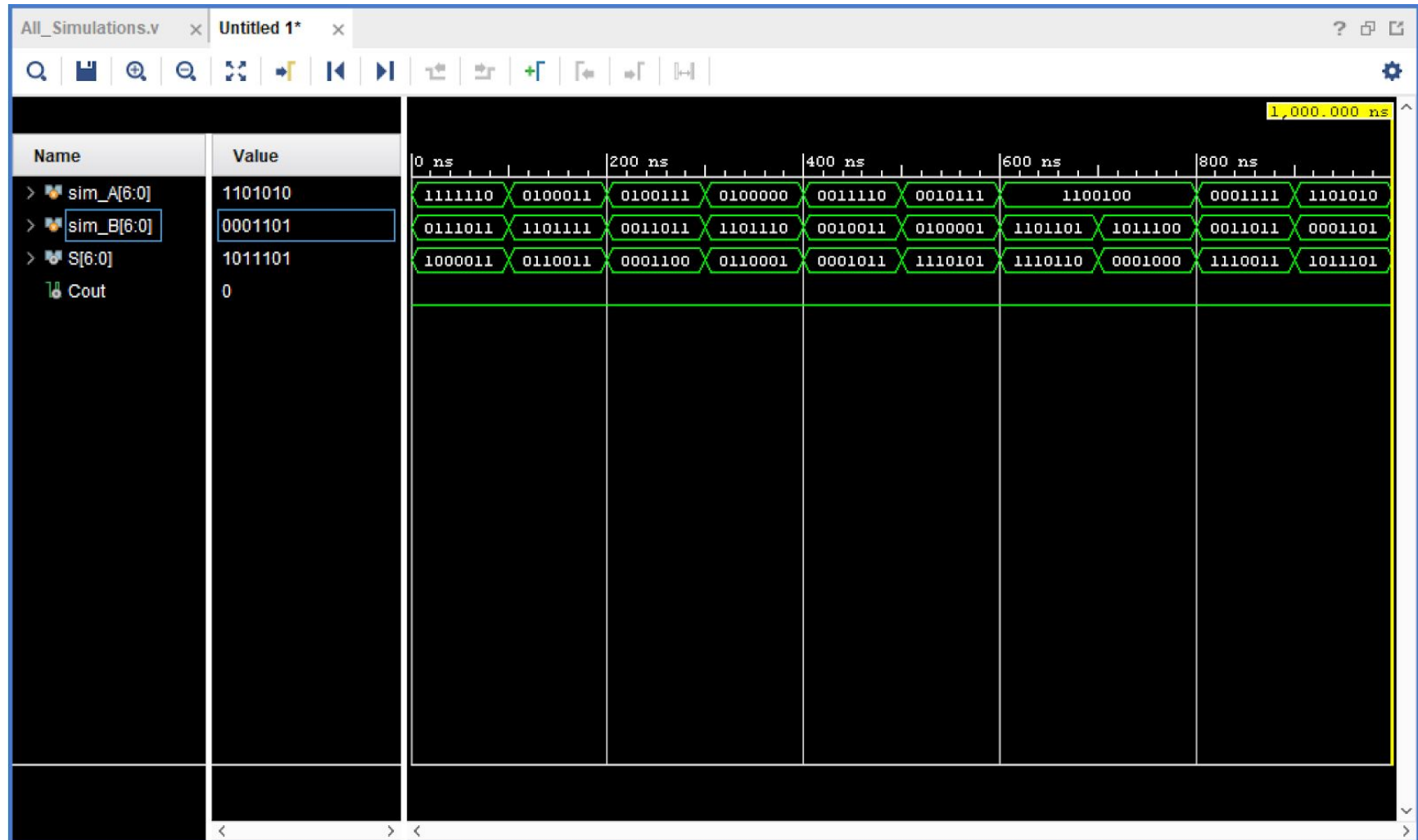


Simulation 1: $(-1)-(59)=-60$

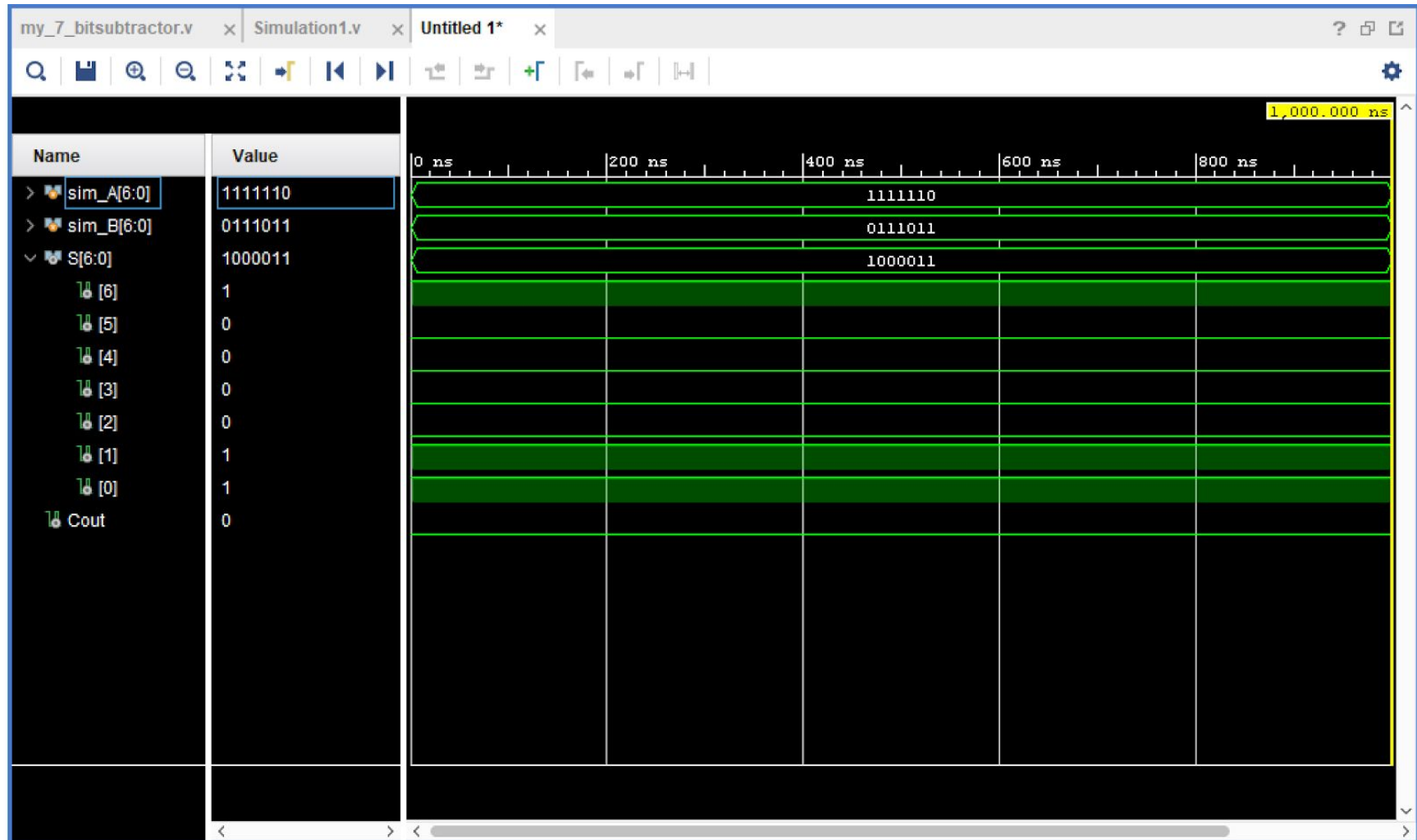


Simulation 2: (35)-(-16)=51

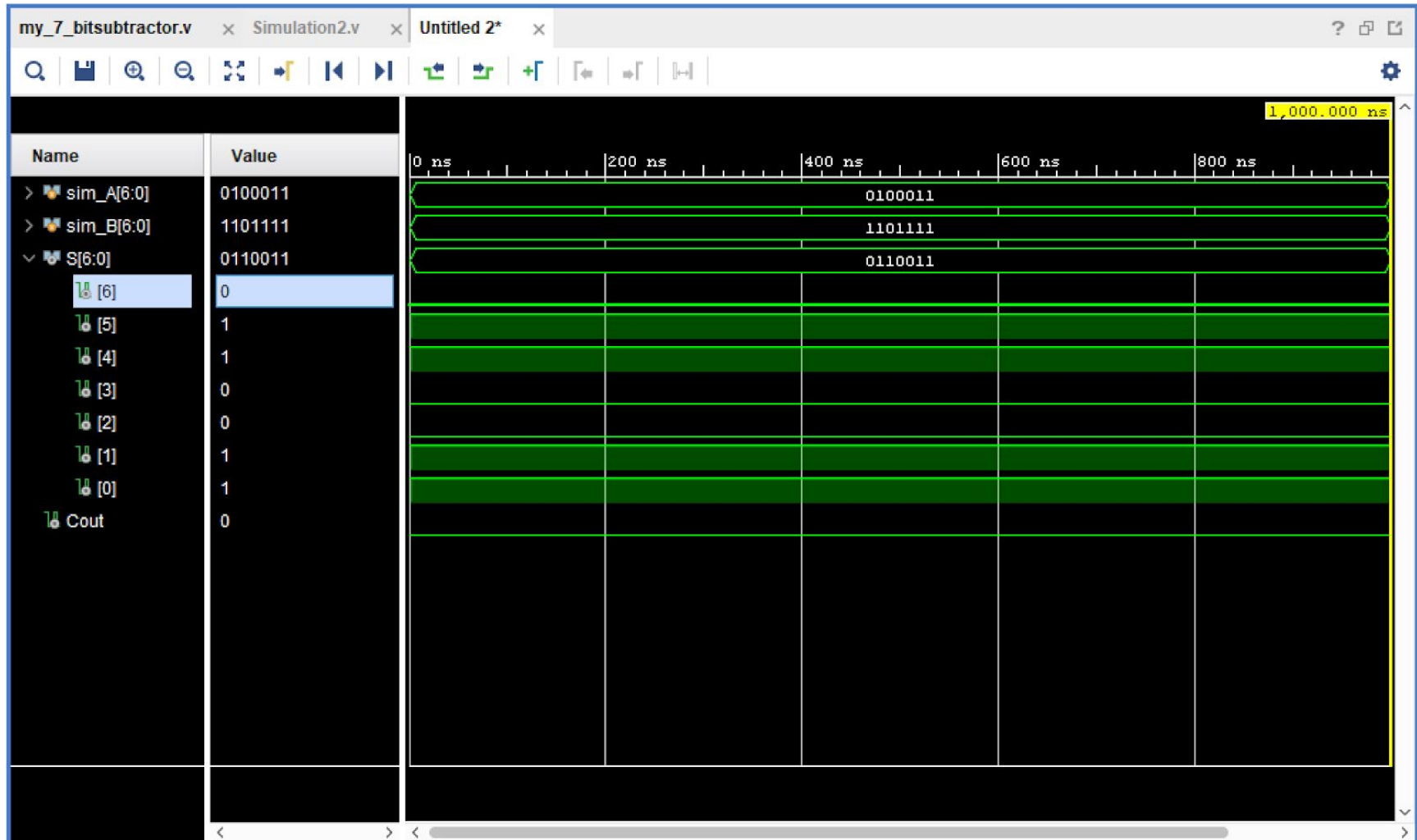


Simulation 3: 39-27=12

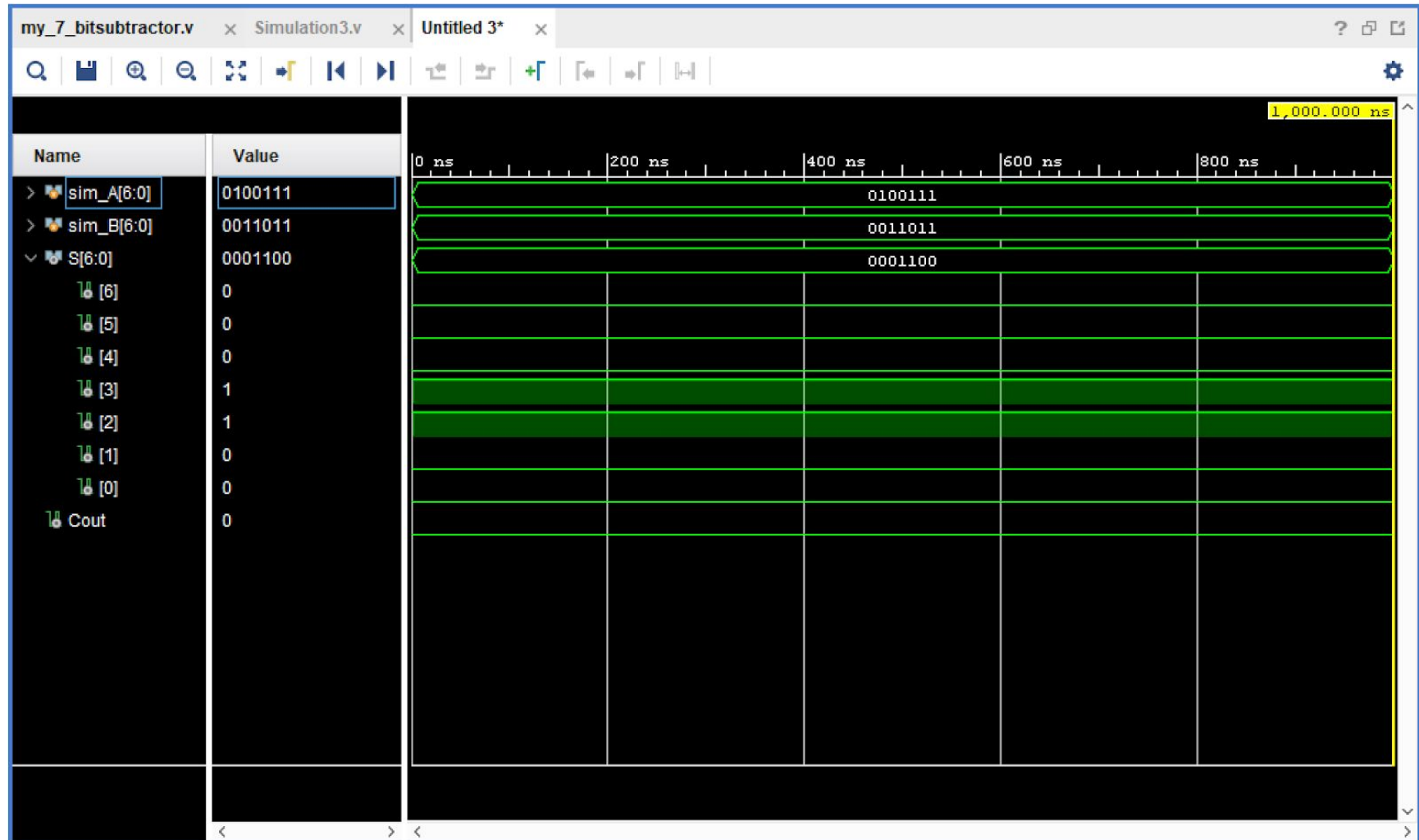


Simulation 4: $(32)-(-17)=49$

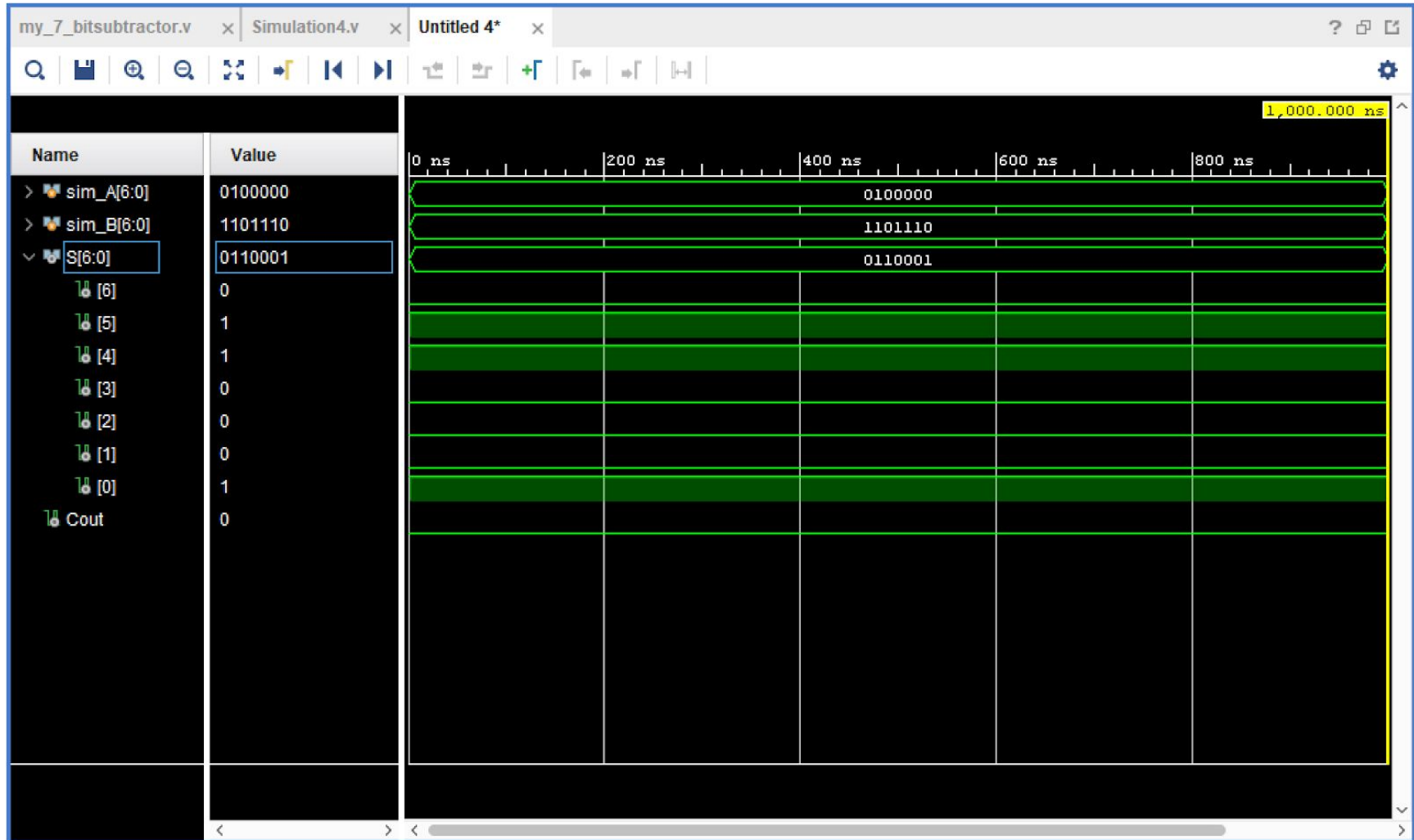


Simulation 5: (30)-(19)=11

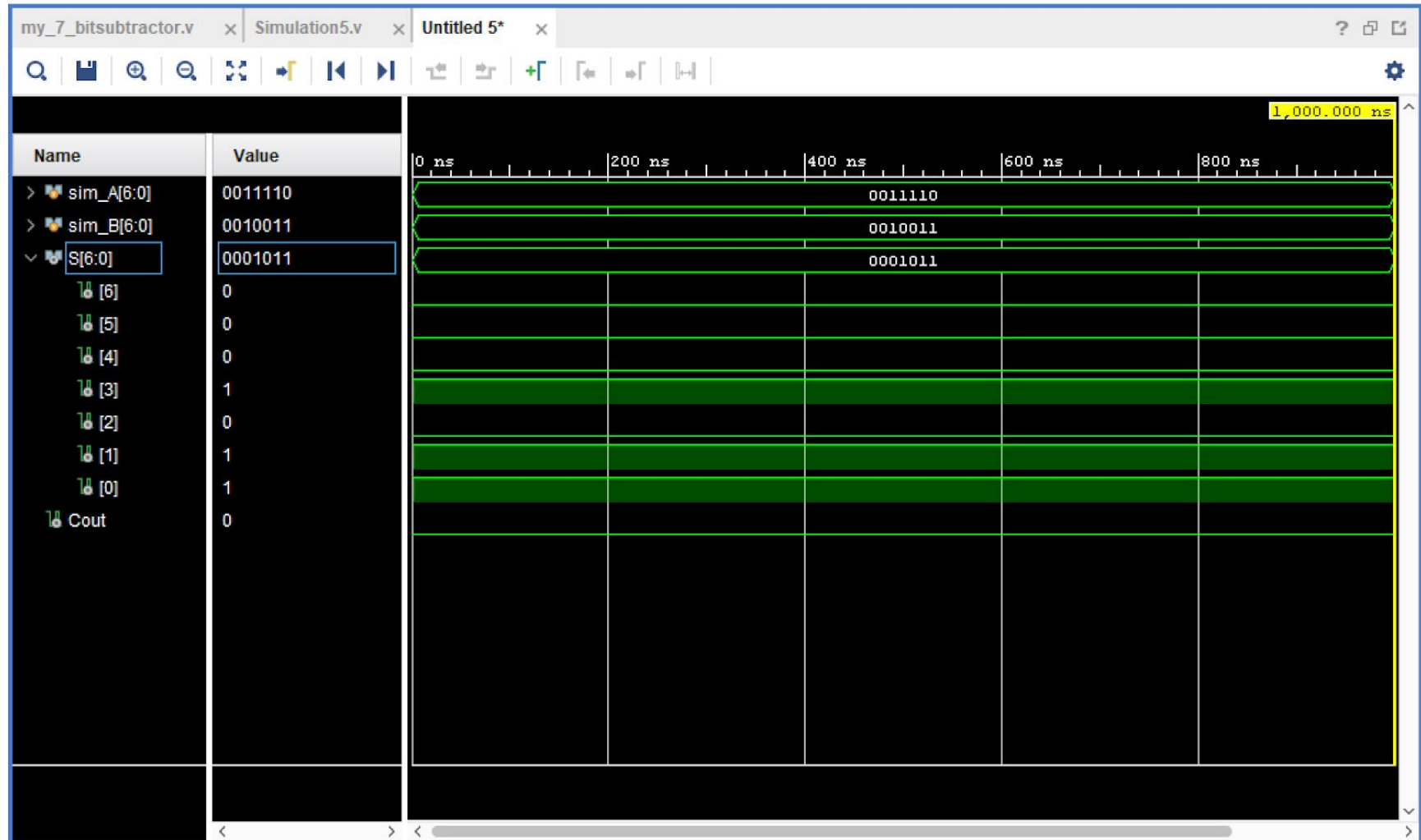


Simulation 6: 23-33=-10

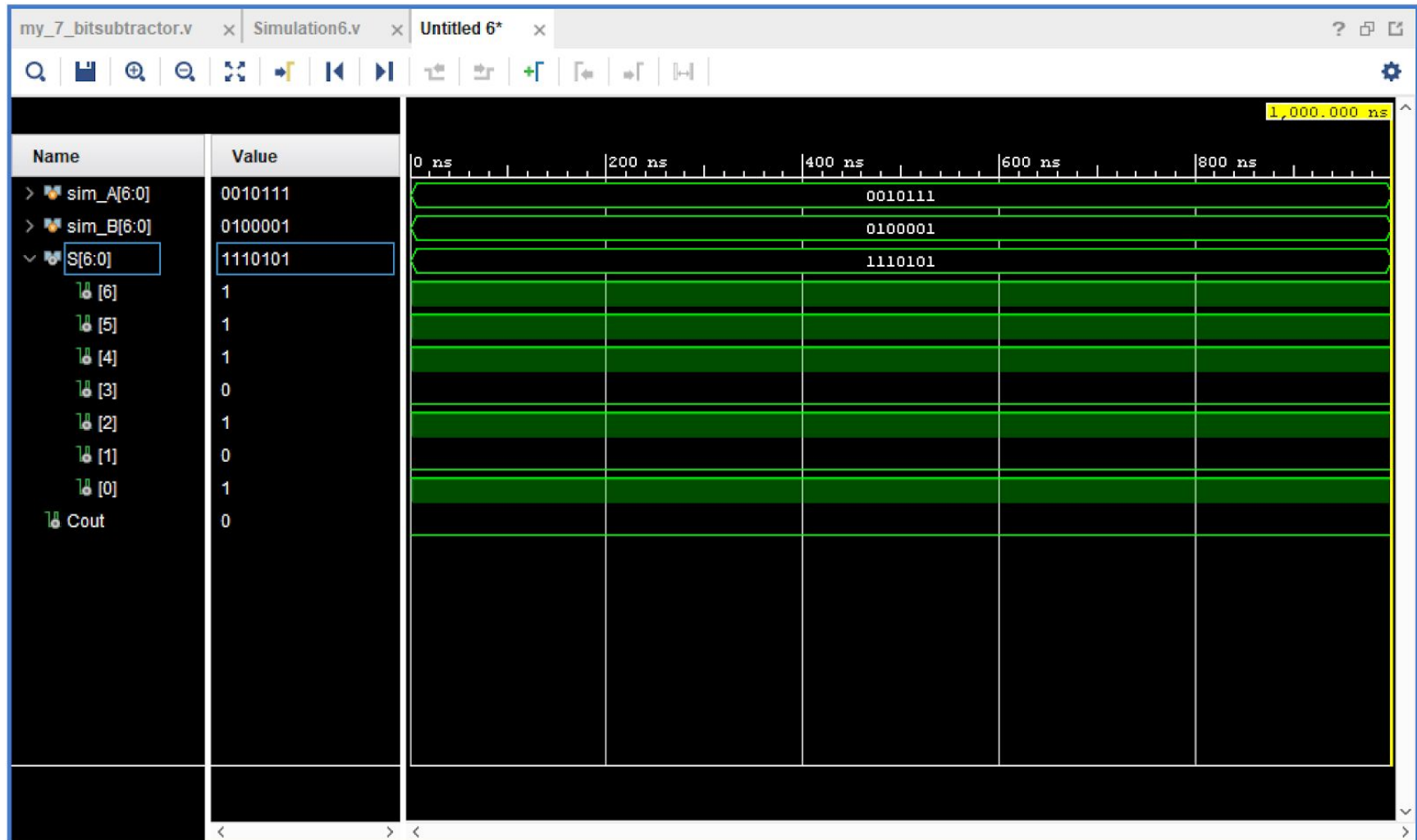


Simulation 7: $(-27) - (-18) = -9$

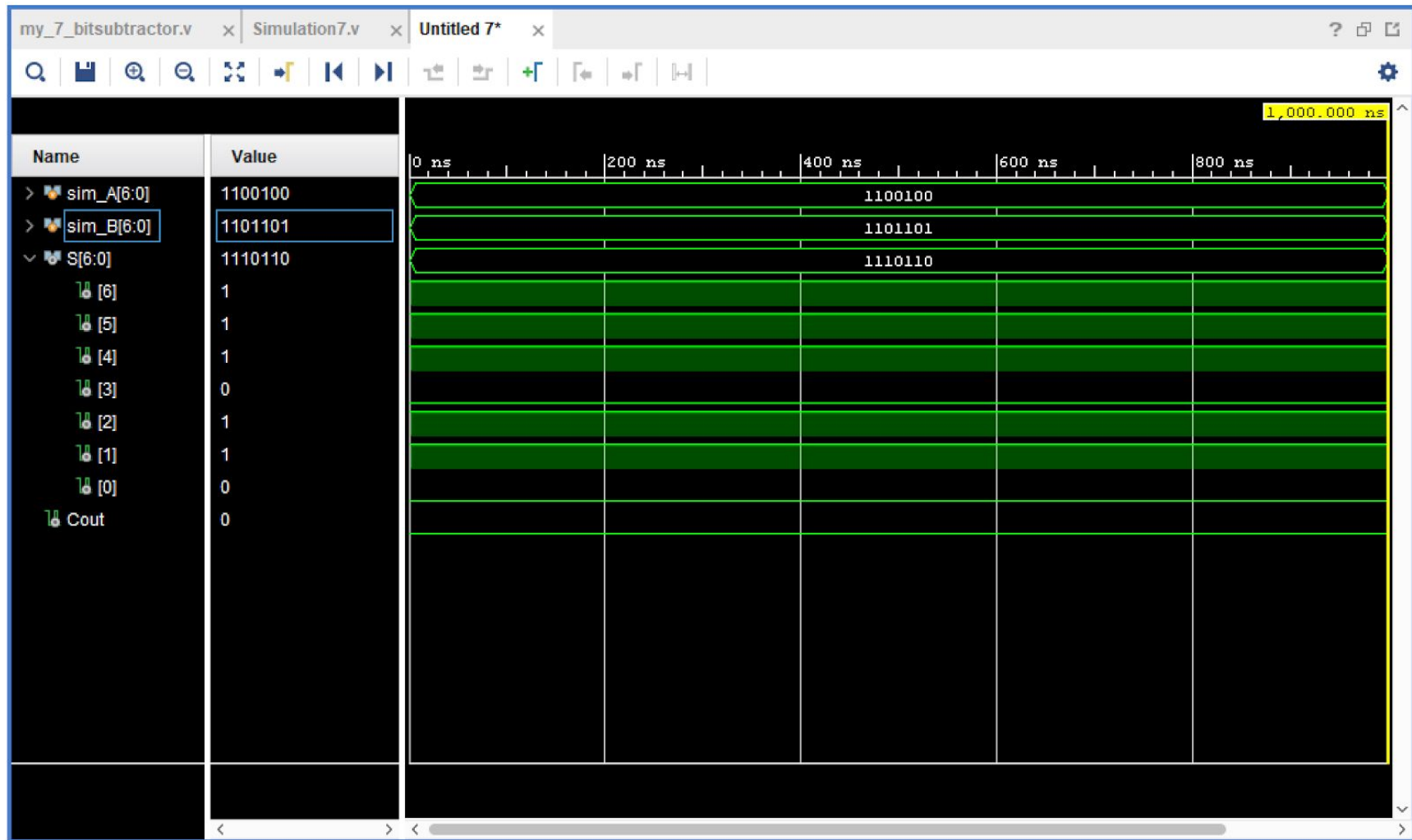

Simulation 8: $(-27) - (-35) = 8$

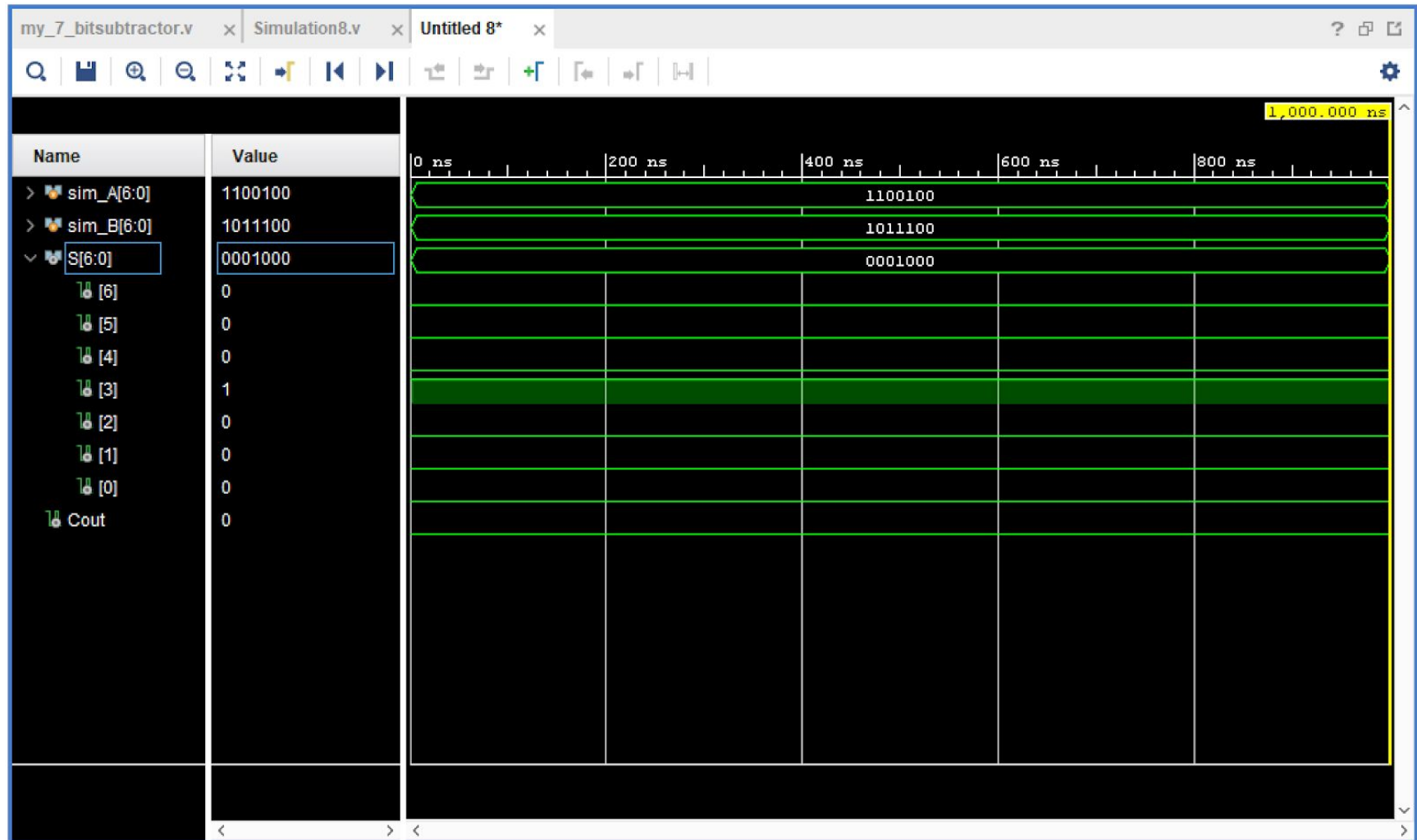

Simulation 9: (15)-(27)=-12

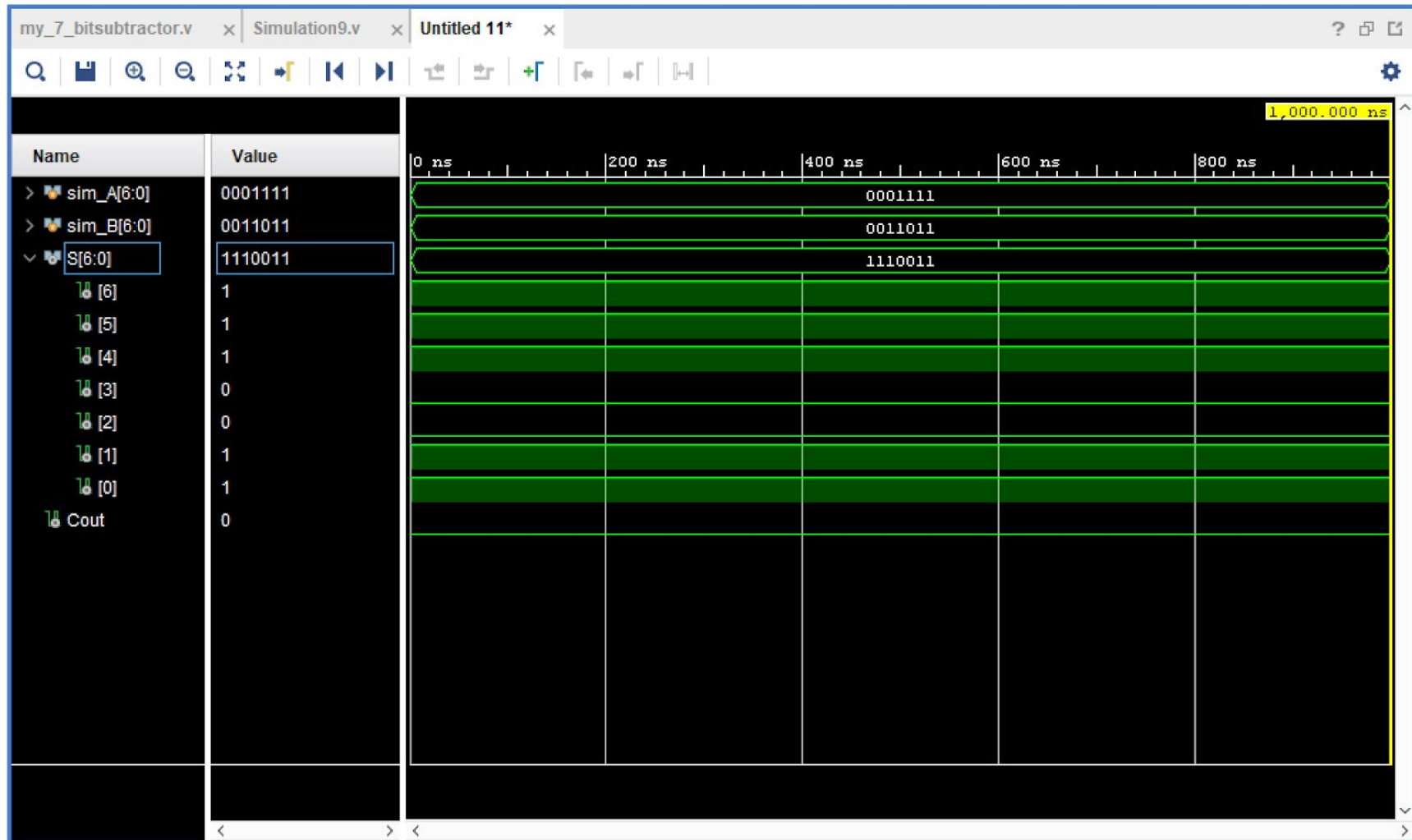

Simulation 10: $(-21) - (13) = -34$

